







PWM电机调速控制


主讲 祁才君

电工电子基础教学中心

□智能小车速度控制


- 何时需要控制小车速度
- 小车速度控制的常用方法
- 调速过程的控制策略


■直接调压调速法原理

 

- 电机两端电压低时, 扭矩小, 可能无法启动
- 调压电阻产生能耗,产生高热

■PWM调压调速法原理

 

 


$$\overline{V}_{M} = \frac{tw}{T} \cdot E = \delta \cdot E$$

$$\delta \triangleq \frac{tw}{T}, \delta \in [0,1], \overline{V}_{M} = \delta \cdot E$$


- 利用间歇导通和电机运动惯性调速
- 电机两端电压始终等于E, 扭矩大
- S1导通时, V_{CF}=0, 控制功耗小

■PWM调压调速法原理


· H桥的PWM调速示意图

 


■数字式PWM电路

 

- •计数器输出产生锯齿波
- •比较器输出产生PWM波

 


■数字式PWM电路的参数

 

- •若方波发生器的频率是f
- •PWM波的频率等于f/N
- •PWM波的占空比由比较设定值定, 共N档


$$\delta = 0, \frac{1}{N} * 100\%, \frac{2}{N} * 100\%....$$

■FPGA设计PWM的设计框图

 

- 分频器:将系统50MHZ转换对应PWM要求的频率
- N进制计数器:产生锯齿波(建议16档既可,16进制计数器)
- 比较器(若计数器是16进制,输出是4位二进制,比较器 2 个4位二进制比较)

■PWM发生器需编写的VHDL源码

 

- 分频器VHDL源码
- N进制计数器源码
- 比较器源码
- 顶层源码

◆分频器参考源码

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity DIVX is
   port (
           Freq in, Clr n : in std logic;
           Div num: in natural range 0 to 49999999;
           Freq out: out std logic);
end DIVX ;
architecture BEHAV of DIVX is
begin
process (Freq_in, Clr_n)
variable cnt_val :natural range 0 to 49999999;
begin
 if (Clr_n='0') then
    cnt val:=0;
 elsif (Freq in'event and Freq in='l') then
  if (cnt_val=Div_num) then
   cnt val:=0;
  elsif(cnt_val<Div_num/2) then
   cnt_val:=cnt_val+1;
   Freq out <= '0';
  else
   cnt_val:=cnt_val+1;
   Freq out <= '1';
  end if:
 end if;
end process;
end BEHAV;
```

◆16进制计数器参考源码

```
library IEEE;
use IEEE.std logic 1164.all;
use IEEE.std logic arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity CNT16 is
   port (
           Clk, Clr_n : in std_logic;
           Q: out std logic vector(3 downto 0));
end CNT16 ;
architecture BEHAV of CNT16 is
signal Q tmp: std logic vector (3 downto 0);
begin
process (Clk, Clr n)
begin
if (Clr n='0') then
    Q tmp<="00000";
elsif(Clk'event and Clk='l') then
  Q tmp<=Q tmp+1;
end if;
end process;
Q<=Q tmp;
end BEHAV;
```

◆二个四位二进制比较器参考源码

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_l164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std logic unsigned.all;
entity COMP4BIT is
    port (
            A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
            AGB: out std logic);
end COMP4BIT :
architecture BEHAV of COMP4BIT is
begin
  process (A, B)
  begin
  if (A>B) then
     AGB<='1';
   else
      AGB<='0';
   end if;
  end process;
end BEHAV;
```

□实验内容

- (1) 应用MODESIM软件设计、仿真PWM电路
 - ①编写数字PWM产生电路的所有VHDL设计源码,并编译通过
 - (2)编写数字PWM电路中比较器的VHDL仿真源码,并给出仿真波形
 - ③编写数字PWM电路中16进制计数器的VHDL仿真源码,并给出仿真波形
- (2) 基于FPGA开发板用QUARTUS软件综合、布线并产生并生成下载文件
- (3) 下载数字PWM产生电路,通过按键设定2种占空比,用示波器观察并记录PWM的输出波形,测量其周期、幅度和占空比。
- (4) 将PWM输出与电机驱动模块的总控输入ENA连接, IN1=1, IN2=0, 观察不同占空比时电机的运动速度

□探究题

• PWM控制的优点主要是什么? 在哪些应用中还有广泛应用?